

## DIGITALNA VEZJA

1. izpit (17. 1. 2023)

1. (25) Določi MDNO in MKNO oblike podane funkcije. Pri obeh oblikah ovrednoti število operatorjev (vrat) in operandov (vhodov) in na podlagi tega določi MNO obliko.


$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \vee^4(0, 2, 5, 8, 10, 13, 15)$$

2. (25) Za funkcijo  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \vee^4(0, 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14)$  preveri pripadnost osnovnim zaprtim razredom (zapiši tabelo pripadnosti). Ali funkcija predstavlja funkcionalno poln sistem?

3. (25) Z uporabo MUX 4/1, MUX 2/1, konstant 0 in 1 ter negacij realiziraj funkcijo

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \vee^4(1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15).$$

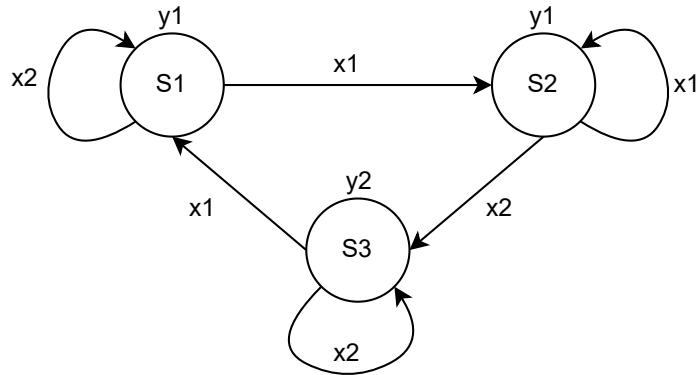4. (25) Diagram prehajanja stanj podaja delovanje Mooreovega avtomata:



Pri tem  $x_1$  in  $x_2$  predstavljata vhodni črki,  $y_1$  in  $y_2$  pa izhodni črki. Z uporabo T pomnilnih celic, poljubnih kombinatornih gradnikov in spodnjih kodirnih tabel realiziraj podani avtomat (zapiši krmilne funkcije pomnilnih celic in funkcije izhodov iz avtomata).

**Kodirne tabele:**

	$q_1$	$q_2$		$x$		$y$	
$S1$	0	0		$x_1$	0	$y_1$	0
$S2$	0	1		$x_2$	1	$y_2$	1
$S3$	1	0					